

Final: 期末复习

场效应管
功率放大器
晶体管多级放大 } 不考计算


考试相关: 判断 $10 \times 2'$ + 选择 $10 \times 2'$ + 计算 6 (共 60')

判断振荡器电路
是否是正反馈。
是 LC/RC

考: BJT 单级放大 {
Q点 (V_{CEQ}, I_{CQ})
CE/CE/CC 判断
定性分析 Q 点失真的影响。

模电概述:

信号(波形)变换 [多个集成的模块内]
比较器
RC 积分

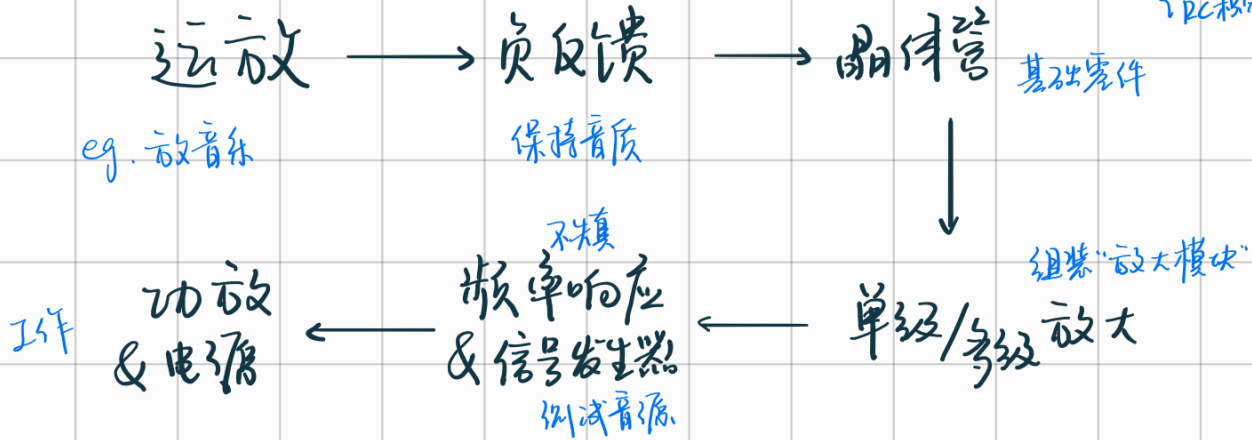

负反馈系数计算:

V_o 经反馈回路在输入处的分压系数.