

期中复习课 y28

- 集总参数电路适用条件: 电路尺寸还小于其中信号波长
一般取 $d < \frac{\lambda}{10}$.
- 参考方向与功率
- KCL、KVL
- 受控源
- $R_{eq} = 0$, 无损耗等效
 $R_{eq} = \infty$, 无戴维宁等效
 $\Leftrightarrow$ 实际电压源和~电流源
可互相替代, 但理想的不可。
- 感性、容性
- 正弦稳态电路的功率,
有功、无功、复数、功率因数...
视在功率.
- 品质因子.
- 同名端 (互感)
 - 电感串并联.
 - T型等效 (去耦)
- 相电流、线电流